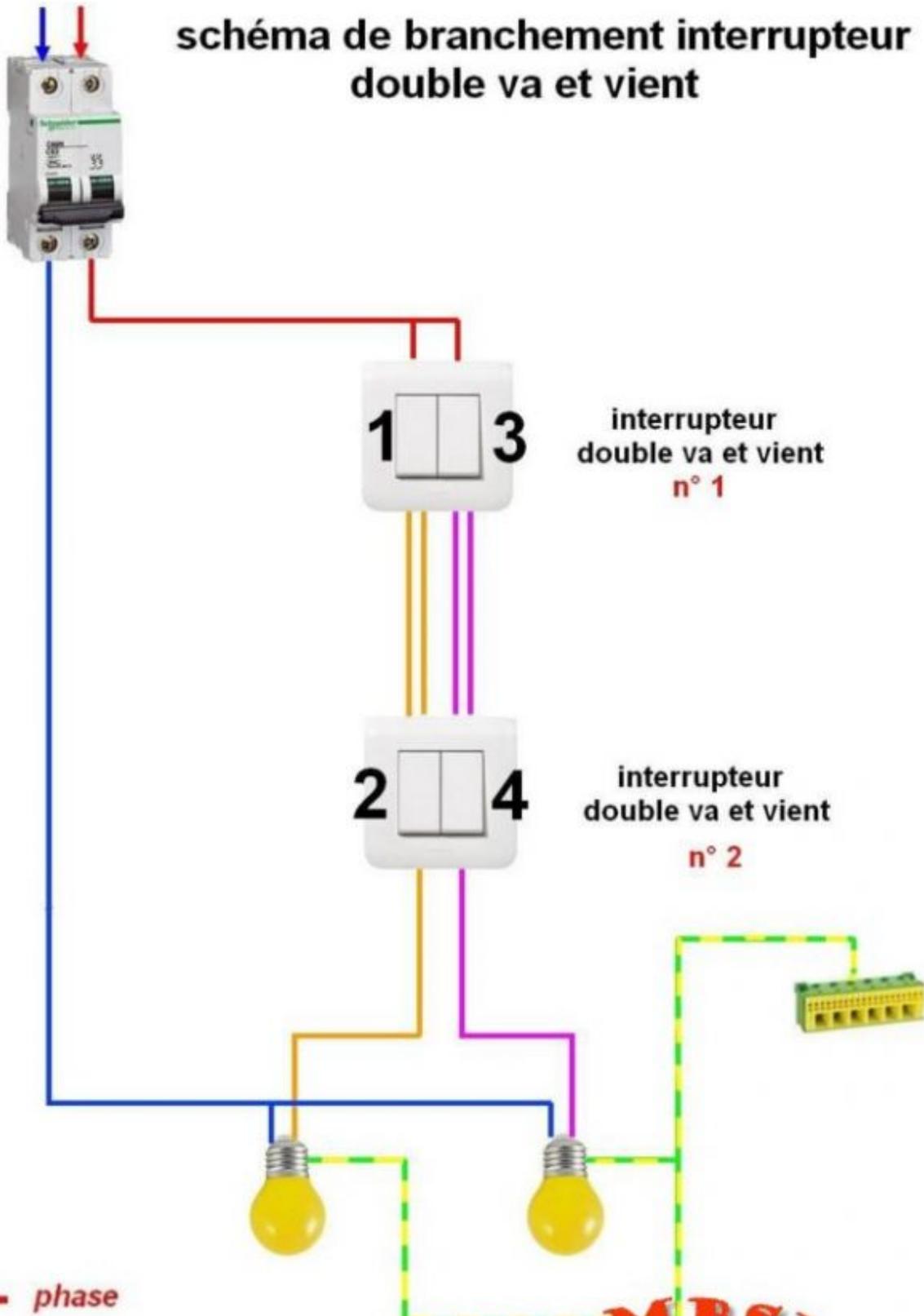


schéma électrique d' installation double va et vient

Category: electricity

written by Lilianne | 14 February 2021

schéma de branchement interrupteur double va et vient



- phase
- neutre
- navettes 1 interrupteur
- navettes 2 interrupteur
- - - liaison équipotentielle



- schéma électrique d' installation double va et vient
- schéma de branchement double va et vient
- exemple de câblage et raccordement les différents types interrupteurs double va et vient